



Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Ano Lectivo 2014 / 2015

Lisboa, 19 de Setembro de 2014

Projecto de Sistemas Digitais

# PROJECTO DE SISTEMAS DIGITAIS

## PROJECTO 1

### UNIDADE LÓGICO-ARITMÉTICA SIMPLES

Grupo nº21

David Romão Fialho, nº 73530

Ricardo Filipe Amendoeira, nº73373

# 1 ÍNDICE

2	Introdução.....	3
3	Especificação Do Funcionamento .....	3
4	Unidade de Controlo.....	4
5	Unidade de Dados.....	6
6	Simulações exemplo .....	9
7	Anexo: Diagrama de blocos .....	10

# Unidade Lógico-Aritmética Simples

## 2 INTRODUÇÃO

Neste trabalho tínhamos como objetivo realizar o projeto de uma calculadora lógico-aritmética capaz de executar um grupo de operações simples. A calculadora é composta por 3 unidades principais a Unidade de Controlo (UC) a Unidade de Dados (UD) e a Unidade de Interface.

Permite fazer adições, subtrações, multiplicações, shift's aritméticos para a direita e ainda uma operação lógica XOR. Tem ainda 2 registos para guardar os valores a utilizar nessas operações.

## 3 ESPECIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A calculadora lógico-aritmética foi implementada com recurso aos 4 botões de pressão, os 8 interruptores e os 4 *displays* de 7 segmentos disponíveis na FPGA.

As operações da calculadora são feitas entre os valores de 2 registos, R1 e R2. O resultado de cada operação é guardado no registo R2, este resultado está limitado ao intervalo  $[-4095; 4095]$ , caso este limite seja excedido (*overflow*) o registo R2 é reinicializado. O valor a armazenar nos registos é introduzido com recurso aos 7 interruptores mais à direita em formato sinal-módulo, este valor está limitado ao intervalo  $[-63; +63]$ :

I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0
Seleção do registo R1/R2	Sinal	MSB	...	...	...	...	LSB

Tabela 1

O primeiro interruptor permite seleccionar qual dos registos é apresentado nos displays de 7 segmentos:

I8	Display
Ativo	R1
Desativo	R2

Tabela 2

A seleção da operação a efetuar é feita através dos mesmos interruptores seguindo a seguinte configuração:

Interruptores							Operação	
I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0		
0	0	0	0	0	0	1	Soma	$R2 \leftarrow R2 + R1$
0	0	0	0	0	1	0	Subtração	$R2 \leftarrow R2 - R1$
0	0	0	0	0	1	1	Multiplicação	$R2 \leftarrow R2 * R1$
0	0	0	0	1	0	0	XOR	$R2 \leftarrow R2 \text{ xor } R1$
0	0	0	0	1	0	1	Shift-Right Aritmético	$R2 \leftarrow R2 \text{ sra } (R1\%8)$

Tabela 3

Os 4 botões de pressão funcionam da seguinte forma:

Botão 3	Botão 2	Botão 1	Botão 0
Reset	Load R1	Load R2	Operação

Tabela 4

Para realizar uma operação entre dois valores são necessários os seguintes passos:

- 1) Introduzir valor a armazenar em cada registo (Interruptores, tabela 1)
- 2) Carregar valor para o registo apropriado (Botão 2 e 1, tabela 4)
- 3) Selecionar operação a realizar (Interruptores, tabela 3)
- 4) Executar operação especificada (Botão 0, tabela 4)

Quando o botão 3 é pressionado o sistema é reinicializado e os registos são reinicializados a zero.

Optou-se que um botão ao ser premido apenas uma operação é realizada até que este seja libertado. Esta decisão foi tomada porque se quis projetar uma calculadora o mais próximo possível da realidade.

## 4 UNIDADE DE CONTROLO

A Unidade de Controlo é uma máquina de estados que gere o funcionamento geral da calculadora. Tem como entradas o sinal gerado pelos últimos 3 botões de pressão mais à direita da FPGA, a partir dos mesmos o sinal de saída é gerado. Este sinal indica como a unidade de dados se deve comportar. A máquina de estados tem 4 estados:

- Idle (INI) – em espera que o utilizador pressione um botão de pressão
- Load R1 – guardar entrada no registo R1
- Load R2 – guardar entrada no registo 2
- Operação – executar uma das operações baseando-se nos três últimos interruptores da direita.
- Wait for Release (END) – em espera que o utilizador deprime o botão para evitar fazer operações acidentais devido a manter o botão pressionado.


 


Figura 1: Máquina de estados

Abaixo encontra-se uma tabela com a relação entre as entradas e as saídas, bem como uma imagem do circuito da unidade de controle:

Saída		
Estado	State1	State0
Operação	1	1
Load R2	1	0
Load R1	0	1
Idle	0	0
End	0	0

Table 5

 

## 5 UNIDADE DE DADOS

A Unidade de Dados é constituída por uma ALU e 2 registos, tem como entradas os sinal gerado pelos 8 interruptores da FPGA, o sinal de reset vindo do botão 0 e os 2 bits de estado fornecidos pela unidade de controlo; na saída é colocado conteúdo do registo R1 ou R2. Esta seleção é feita pelo bit mais significativo do sinal de entrada.

O sinal de entrada é imediatamente convertido de sinal-módulo para complemento para 2 sem qualquer verificação acerca da operação a realizar, pois este valor só pode ter dois significados: ou é para ser armazenado e a conversão tem que ser feita de forma a facilitar as operações aritméticas, ou é utilizado para identificar a operação da ALU a selecionar e nesse caso os valores de entrada devem ser positivos e por isso são representado de igual forma em complemento para dois e em sinal-módulo. A conversão inversa é feita na saída da Unidade de Dados.


Complemento para 2 -> Sinal-módulo:

$input\_CP2 \leq data\_in \text{ when } data\_in(6) = '0' \text{ else } (('1' \& (not \ data\_in(5 \text{ downto } 0))) + 1)$


Sinal-módulo -> Complemento para 2:

$data\_out \leq ('1' \& (not(out\_CP2(11 \text{ downto } 0)))) + 1 \text{ when } out\_CP2(12) = '1' \text{ else } out\_CP2$

 Conversão de sinal-módulo para complemento para 2




 Conversão de complemento para 2 para sinal-módulo



O registo R1 armazena o valor da entrada limitada ao intervalo  $[-63; +63]$ , este intervalo de valores pode ser representado com recurso a 7 bits logo essa será a dimensão do registo R1. No caso de R2, este pode armazenar o valor de entrada mas também armazena o resultado das operações, este resultado tem uma resolução máxima de  $[-4095; +4095]$  sendo necessário que este registo seja capaz de armazenar 13 bits. Quando o sinal de entrada é armazenado em R2 o bit de sinal é estendido para que tenhamos o mesmo valor representado em 13 bits em vez de 7 bits.

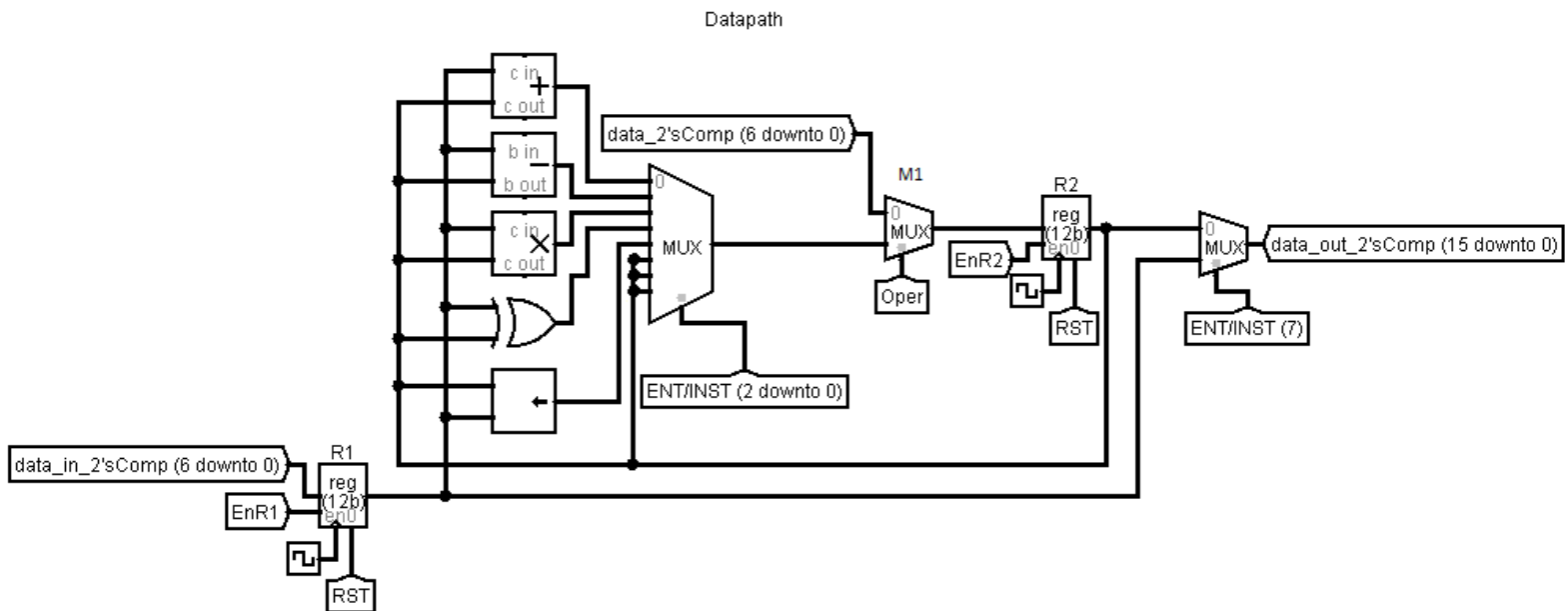Abaixo é apresentado um esquema geral do circuito da unidade de dados:



Os dois bits de estado fornecidos pela UC configuram os *enables* dos registos e o bit de seleção do multiplexer M1, de forma a obter o funcionamento desejado. Quando se pretende guardar a entrada num dos registos o *enable* do respetivo registo deve ser o único ativado e no caso do registo R2 o seletor do multiplexer M1 deve estar colocado a '0' de forma a selecionar o sinal de entrada como o sinal a armazenar no registo. Quando se pretende fazer uma operação o seletor do multiplexer M1 de estar a '1' para selecionar a saída da ALU como entrada do registo R2 e o respetivo *enable* ativado. Esta configuração encontra-se na tabela abaixo:


Descrição	State1	State0	Enable R1	Enable R2	Selector M1
Operação	1	1	0	1	1
Load R2	1	0	0	1	0
Load R1	0	1	1	0	X
Idle/End	0	0	0	0	X

A partir desta tabela da verdade é possível retirar as expressões lógicas para os *enables* e o seletor que requerem menos *hardware*:

$$EnR1 = \overline{State_1} \cdot State_0$$

$$EnR2 = State_1$$

$$S1(Oper) = State_0$$

 

A unidade aritmética e lógica (ALU) é a parte central da unidade de dados pois trata-se do bloco responsável pela realização de todas as operações lógico-aritméticas, contém um somador, um subtrator, um multiplicador, uma porta XOR e um *shifter*.

A operação de *Shift-Right* Aritmético nesta calculadora corresponde a serem feitos tantos *Shift-Right* Aritméticos quantos o resto da divisão do valor em R1 ditar. O resto da divisão por 8 corresponde ao número obtido (sem sinal) pelos 3 bits menos significativos de R1. A implementação do SRA é feita tendo em conta todos os casos possíveis [0; 7] *shifts*, posteriormente um multiplexer é utilizado para selecionar o resultado que se pretende com base no valor do resto.

Após cada operação aritmética é feito um teste ao resultado para verificar se ocorreu *overflow*, caso esta situação se verifique o registo R2 é reinicializado a zero. Este teste é feito no caso da soma e da subtração com recurso a um bit adicional, sendo que o resultado dessas operações um sinal de 14 bits, caso os 2 bits mais significativos sejam diferentes isto significa que ocorreu *overflow*. No caso da multiplicação como é feita entre um sinal de 7 bits e outro de 13 bits o resultado é um sinal de 20 bits. Para testar a ocorrência de *overflow* verifica-se se os 9 bits mais significativos são todos iguais, isto significa que não ocorreu *overflow* e por isso o resultado deve ser armazenado em R2. O resultado da multiplicação tem sempre de ser truncado a 13 bits antes de ser armazenado.




## 6 SIMULAÇÕES EXEMPLO

Foram efetuadas duas simulações para demonstrar o funcionamento do circuito, uma soma simples e uma série de multiplicações que causam um overflow do registo de resultado R2.


Na simulação 1 é feita uma soma. A ordem de eventos é a seguinte:

 1. O Register Select é posto a high para ver o conteúdo de R1 na Data Out
2. É carregado o valor “3” para R1, colocando o valor na Data In e pressionando o botão da esquerda
3. O Register Select é posto a low para ver o conteúdo de R2 na Data Out
4. É carregado o valor “7” para R2, colocando o valor na Data In e pressionando o botão do meio
5. É efectuada a operação de soma colocando o valor “1” na Data In e pressionando o botão da direita
6. O resultado da soma, “10”, é guardado em R2



Na simulação 2 são feitas várias multiplicações até obter um overflow, altura em que se faz reset a R2:

 1. É carregado o valor “63” para R1, colocando o valor na Data In e pressionando o botão da esquerda
2. É carregado o valor “-63” para R2, colocando o valor na Data In e pressionando o botão do meio
3. É efectuada a operação de multiplicação colocando o valor “3” na Data In e pressionando o botão da direita
4. O resultado, “-3969”, é guardado em R2
5. É efectuada a operação de multiplicação colocando o valor “3” na Data In e pressionando o botão da direita
6. O resultado, “-250047”, não cabe em R2, causando um overflow. É feito um reset automático a R2



7 ANEXO: DIAGRAMA DE BLOCOS

